

Verilog Lab 測驗

班級：資工二乙

姓名：蒲品憶

學號：10927207

Counter

Ln#	
1	module Counter_sel(a, b, sel, clk, rst ,dout) ;
2	input clk, rst ;
3	input[1:0] sel ;
4	input[2:0] a, b ;
5	output reg[3:0] dout;
6	
7	
8	always@(posedge clk) begin
9	
10	if (rst == 0)
11	dout <= 4'b0000 ;
12	
13	else
14	
15	if (sel == 2'b01)
16	dout <= dout + 4'b0001 ;
17	
18	else if (sel == 2'b00)
19	dout <= dout ;
20	
21	else if (sel == 2'b10)
22	dout <= { 1'b0, a } + { 1'b0, b } ;
23	
24	end
25	endmodule
26	
27	


TM

```
1 module TM;
2
3 reg clk, rst ;
4 reg[1:0] sel ;
5 reg[2:0] a, b;
6 wire [3:0] dout;
7
8
9 parameter t = 200;
10 parameter th= 100;
11
12 Counter_sel U_Counter_sel ( .a(a), .b(b), .sel(sel), .clk(clk), .rst(rst), .dout(dout) );
13
14 always #th clk=~clk;
15 initial begin
16 rst = 1 ;
17 sel = 2'b00 ;
18 clk = 0 ;
19 a = 3'b000 ;
20 b = 3'b000 ;
21
22 #t rst = 0;
23 #t rst = 1;
24
25 #t sel = 2'b01 ;
26
27 #(t*12)sel = 2'b00 ;
28
29
30 #(t*2) sel = 2'b10 ;
31 a = 3'b101 ;
32 b = 3'b100 ;
33 #t
34 a = 3'b001 ;
35
36 b = 3'b011 ;
37 #t $stop;
38 end
39 endmodule
40
41
```


Wave

當 $\text{rst} = 0$ 時 $\text{dout} = 0$


當 $\text{rst} = 1$ 時

 

 $\text{sel} = 01$, $\text{dout} = \text{dout} + 1$



 $\text{sel} = 00$, $\text{dout} = \text{dout}$



$\text{sel} = 10$, $\text{dout} = \{ 1'b0, a \} + \{ 1'b0, . b \}$

pwd

```
VSIM 5> pwd
# D:/Lab/Lab_test_10927207
```